
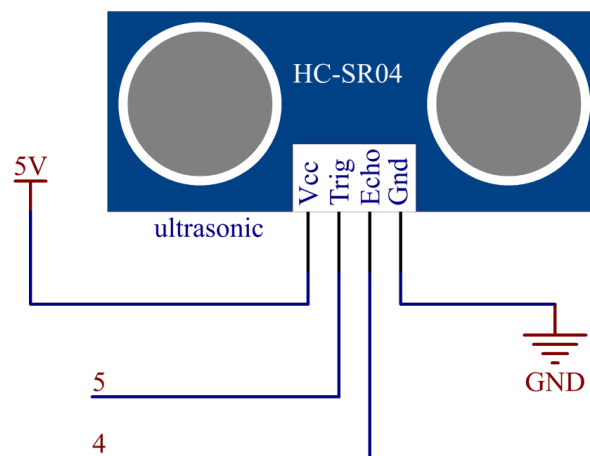


fritzing

## Wiring Diagrams

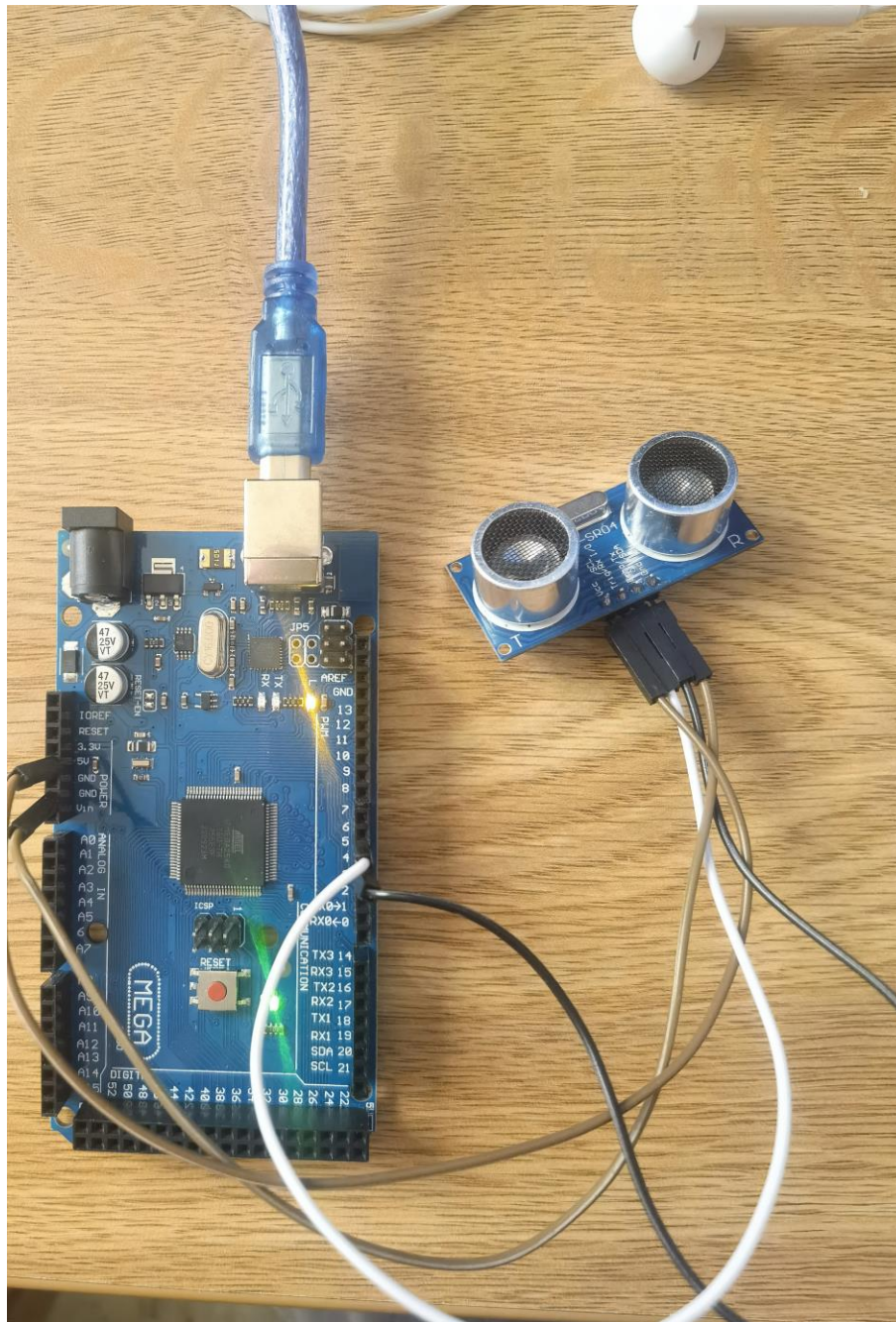



Actual experiment setup